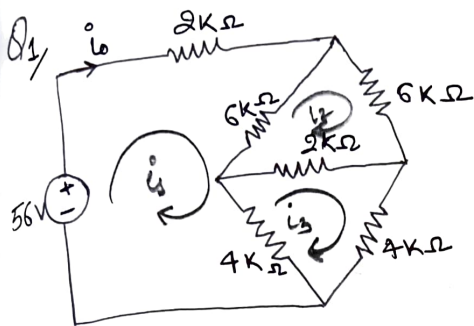


# Mesh Analysis :



find  $I_0$ ?

Assume all current in mA.

mesh 1:

$$-56V + (2+6+4)i_1 - 6i_2 - 4i_3 = 0$$

$$12i_1 - 6i_2 - 4i_3 = 56$$

$$6i_1 - 3i_2 - 2i_3 = 28 \quad \text{--- (i)}$$

mesh 2:

$$(6+2+6)i_2 - 2i_3 - 6i_1 = 0$$

$$14i_2 - 2i_3 - 6i_1 = 0$$

$$3i_1 - 7i_2 + i_3 = 0 \quad \text{--- (ii)}$$

mesh 3:

$$(4+4+2)i_3 - 2i_2 - 4i_1 = 0$$


$$4i_1 + 2i_2 - 10i_3 = 0$$

$$2i_1 + i_2 - 5i_3 = 0 \quad \text{--- (iii)}$$

On solving equation i, ii and iii:

$$\left. \begin{aligned} i_1 &= 8 \text{ mA} \\ i_2 &= 4 \text{ mA} \\ i_3 &= 4 \text{ mA} \end{aligned} \right\}$$

$$\therefore \boxed{i_0 = i_1 = 8 \text{ mA}} \quad \text{Ans}$$

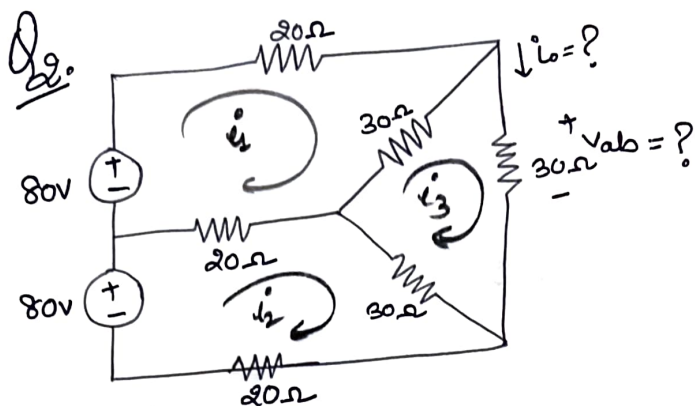

mesh 1:

$$-80 + (20 + 30 + 20) i_1 - 30 i_3 - 20 i_2 = 0$$

$$7 i_1 - 2 i_2 - 3 i_3 = 8 \quad \text{--- (1)}$$

mesh 2:

$$-80 + (20 + 20 + 30) i_2 - 20 i_1 - 30 i_3 = 0$$

$$2 i_1 - 7 i_2 + 3 i_3 = -8 \quad \text{--- (2)}$$

mesh 3:

$$(30 + 30 + 30) i_3 - 30 i_1 - 30 i_2 = 0$$

$$i_1 + i_2 - 3 i_3 = 0 \quad \text{--- (3)}$$

On solving (1), (2) and (3) equation:


$$i_1 = i_2 = 8/3 = 2.667 \text{ A}$$

$$i_3 = 16/9 = 1.7778 \text{ A}$$

$$i_0 = i_3 = 1.7778 \text{ A}$$

$$V_{ab} = i_0 \times R_{ab} = 16/9 \times 30 = 53.33 \text{ V}$$

Q3.

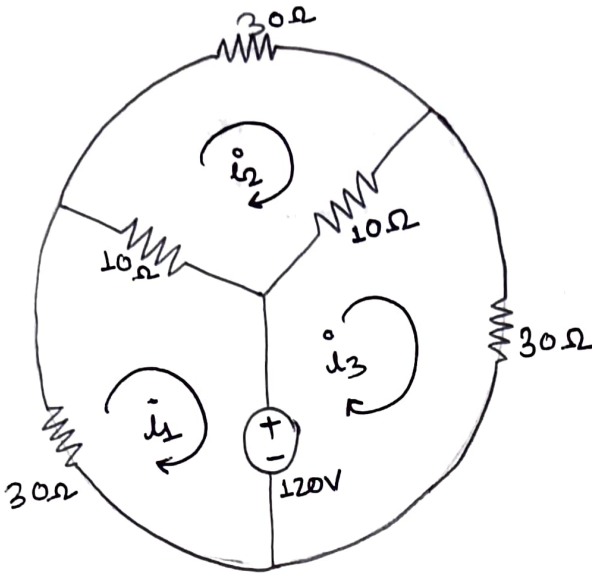

mesh 1 :

$$120 + (30 + 10)i_1 + (-10i_2) = 0$$
$$4i_1 - i_2 = -12 \quad \text{--- (i)}$$

mesh 2 :

$$(10 + 30 + 10)i_2 - 10i_1 - 10i_3 = 0$$
$$i_1 - 5i_2 + i_3 = 0 \quad \text{--- (ii)}$$


mesh 3 :

$$-120 + (10 + 30)i_3 - 10i_2 = 0$$
$$i_2 - 4i_3 = (-12) \quad \text{--- (iii)}$$

Solve i, ii and iii equation :

$$\left. \begin{array}{l} i_1 = -3A \\ i_2 = 0A \\ i_3 = 3A \end{array} \right\} \underline{\text{Ans}}$$

Q4.

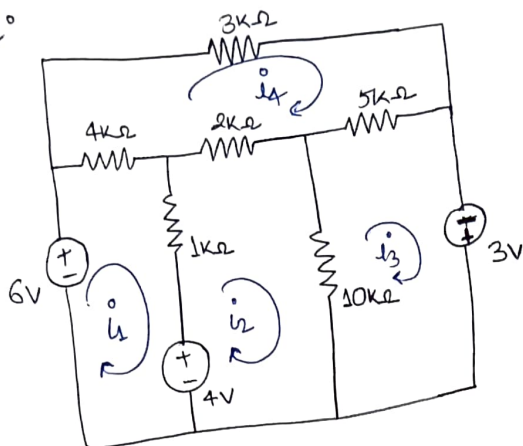

~~Assume all~~  
~~currents~~

mesh 1:

$$-6 + 4 + (4+1)i_1 - 4i_4 - i_2 = 0$$

$$5i_1 - i_2 - 4i_4 = 2 \quad \text{--- (1)}$$

mesh 2:

$$-4 + (1+2+10)i_2 - i_1 - 2i_4 - 10i_3 = 0$$

$$i_1 - 13i_2 + 10i_3 + 2i_4 = (-4) \quad \text{--- (2)}$$

mesh 3:

$$-3 + (10+5)i_3 - 5i_4 - 10i_2 = 0$$

$$10i_2 - 15i_3 + 5i_4 = (-3) \quad \text{--- (3)}$$

mesh 4:

$$(4+2+3+5)i_4 - 4i_1 - 2i_2 - 5i_3 = 0$$

$$4i_1 + 2i_2 + 5i_3 - 14i_4 = 0 \quad \text{--- (4)}$$

On solving 1, 2, 3 and 4 equation:

$$\left. \begin{aligned} i_1 &= 3.608 \text{ A} \\ i_2 &= 4.043 \text{ A} \\ i_3 &= 3.895 \text{ A} \\ i_4 &= 3 \text{ A} \end{aligned} \right\}$$


Current through  $10k \Omega \Rightarrow (i_2 - i_3)$

$$= 4.043 - 3.895$$

$$= 0.148 \text{ A}$$

$$= 148 \text{ mA}$$

Q5

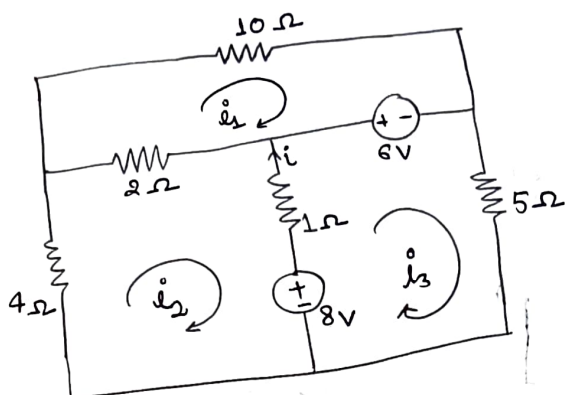

mesh 1 :

$$-6 + (2+10)i_1 - 2i_2 = 0$$

$$12i_1 - 2i_2 = 6$$

$$6i_1 - i_2 = 3 \quad \text{--- (I)}$$

mesh 2 :

$$8 + (2+4+1)i_2 - 2i_1 - i_3 = 0$$

$$2i_1 - 7i_2 + i_3 = +8 \quad \text{--- (II)}$$

mesh 3 :

$$-8 + 6 + (1+5)i_3 - i_2 = 0$$

$$i_2 - 6i_3 = (-2) \quad \text{--- (III)}$$

On Solving (I), (II) and (III) Equation :

$$\left. \begin{aligned} i_1 &= 0.3291 \\ i_2 &= -1.0256 \\ i_3 &= 0.1624 \end{aligned} \right\}$$

$$i_o = (i_3 - i_2)$$


$$= 0.1624 - (-1.0256)$$

$$= 0.1624 + 1.0256$$

$$\boxed{i_o = 1.188 \text{ A}}$$

Ans

# Nodal Analysis!

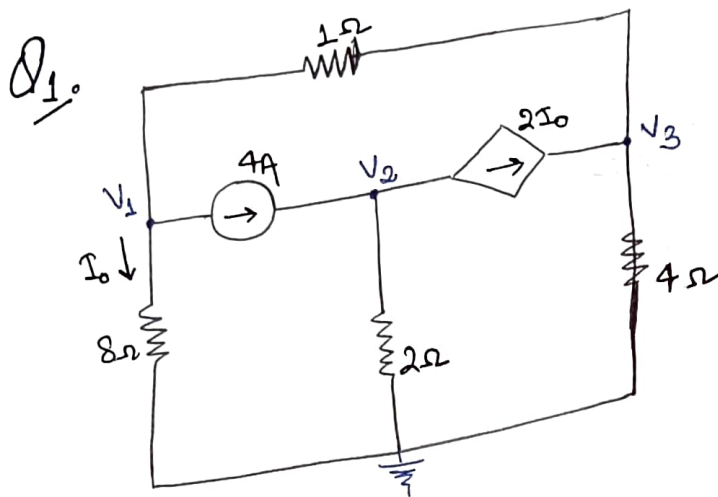

$$\frac{V_1}{8} = I_0 \quad \text{--- eq (iv)}$$

@ node 1 :

$$\frac{V_1 - 0}{8} + \frac{V_1 - V_3}{1} + 4 = 0$$

$$9V_1 - 8V_3 + 32 = 0 \quad \text{--- (i)}$$

@ node 2 :

$$-4 + \frac{V_2 - 0}{2} + 2I_0 = 0$$

$$-4 + \frac{V_2}{2} + 2 \times \frac{V_1}{8} = 0$$

$$V_1 + 2V_2 - 16 = 0 \quad \text{--- (ii)}$$

@ node 3 :

$$\frac{V_3 - 0}{4} + \frac{V_3 - V_1}{1} - 2I_0 = 0$$

$$5V_3 - 4V_1 - 8I_0 = 0$$

$$-4V_1 - V_1 + 5V_3 = 0$$

$$-5V_1 + 5V_3 = 0$$

~~$$-5V_1 + 5V_3 = 0$$~~

$$V_3 - V_1 = 0$$


$$V_3 = V_1 \quad \text{--- (iii)}$$

from eq<sup>n</sup> (i) and (ii)

$$9V_1 - 8(V_1) + 32 = 0$$

$$V_1 = -32 \text{ V}$$

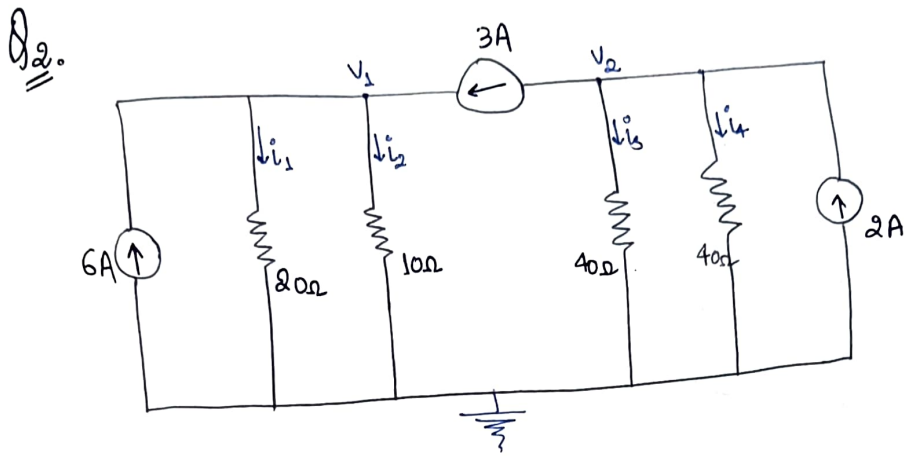from eq<sup>n</sup> (iv)  $\frac{V_1}{8} = I_0 \Rightarrow I_0 = \frac{-32}{8} = -4 \text{ Amps}$



@ node 1:

$$\frac{V_1 - 0}{10} + \frac{V_1 - 0}{20} - 6 - 3 = 0$$

$$\frac{3V_1}{20} - 9 = 0$$

$$V_1 = 3 \times 20 = 60V$$

@ node 2:

$$\frac{V_2 - 0}{40} + \frac{V_2 - 0}{40} - 2 + 3 = 0$$

$$\frac{V_2}{20} = -1$$


$$V_2 = -20V$$

$$i_1 = \frac{V_1 - 0}{20} = \frac{60}{20} = 3A$$

$$i_3 = \frac{V_2 - 0}{40} = \frac{-20}{40} = -500mA$$

$$i_2 = \frac{V_1 - 0}{10} = \frac{60}{10} = 6A$$

$$i_4 = \frac{V_2 - 0}{40} = -500mA$$

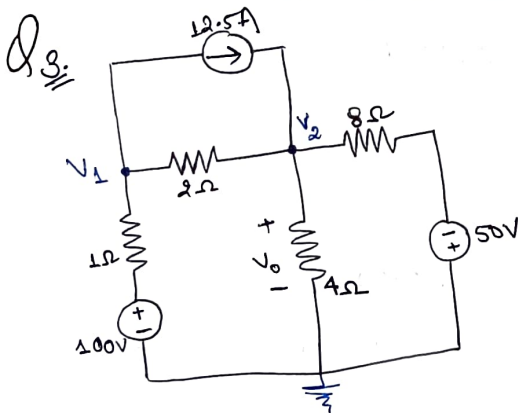

@ node  $V_1$ :

$$\frac{V_1 - 100}{1} + \frac{V_1 - V_2}{2} + 12.5 = 0$$

$$3V_1 - V_2 = 175 \quad \text{--- (I)}$$

@ node  $V_2$ :

$$\frac{V_2 + 50}{8} + \frac{V_2 - 0}{4} + \frac{V_2 - V_1}{2} = 12.5$$

$$7V_2 - 4V_1 = 50 \quad \text{--- (II)}$$

on solving (I) and (II)


$$V_1 = 75V$$

$$V_2 = 50V$$

$$\therefore V_2 = V_0 = 50V \quad \text{Ans}$$



Q4

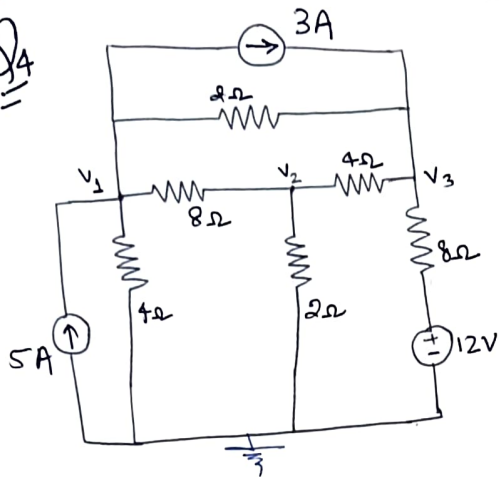

@ node 1 :

$$\frac{V_1 - V_2}{8} + \frac{V_1 - 0}{4} + \frac{V_1 - V_3}{2} + 3 = 5 \Rightarrow 7V_1 - V_2 - 4V_3 = 16 \quad \text{--- (i)}$$

@ node 2 :

$$\frac{V_2 - V_1}{8} + \frac{V_2 - 0}{2} + \frac{V_2 - V_3}{4} = 0 \Rightarrow 7V_2 - V_1 - 2V_3 = 0 \quad \text{--- (ii)}$$

@ node 3 :

$$\frac{V_3 - V_2}{4} + \frac{V_3 - 12}{8} + \frac{V_3 - V_1}{2} = 3 \Rightarrow 4V_1 + 2V_2 - 7V_3 = 36 \quad \text{--- (iii)}$$


On solving eq<sup>n</sup> (i), (ii) and (iii) :

$$V_1 = -2V$$

$$V_3 = -6.93V$$

$$V_2 = -2.267V$$

Q5

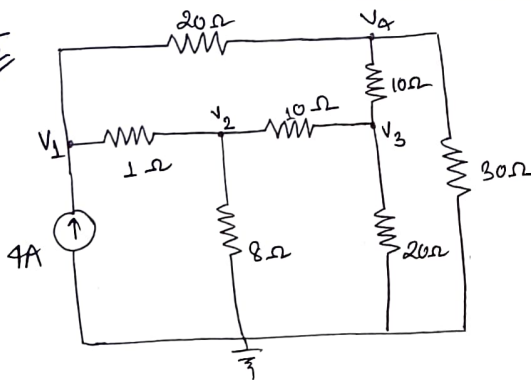

@ node 1 :

$$\frac{V_1 - V_2}{1} + \frac{V_1 - V_4}{20} = 4$$

$$21V_1 - 20V_2 - V_4 = 80 \quad \text{--- (i)}$$

@ node 2 :

$$\frac{V_2 - V_1}{1} + \frac{V_2 - V_3}{10} + \frac{V_2}{8} = 0$$

$$80V_1 - 98V_2 + 8V_3 = 0 \quad \text{--- (ii)}$$

@ node 3 :

$$\frac{V_3 - V_2}{10} + \frac{V_3 - V_4}{10} + \frac{V_3 - 0}{20} = 0 \Rightarrow 2V_2 - 5V_3 + 2V_4 = 0 \quad \text{--- (iii)}$$

@ node 4 :

$$\frac{V_4 - V_1}{20} + \frac{V_4 - V_3}{10} + \frac{V_4 - 0}{30} = 0 \Rightarrow 3V_1 + 6V_3 - 11V_4 = 0 \quad \text{--- (iv)}$$



Q5

from eq<sup>n</sup> (i), (ii), (iii) and (iv) :


$$V_1 = 25.52 \text{ V}$$

$$V_2 = 22.05 \text{ V}$$

$$V_3 = 14.842 \text{ V}$$

$$V_4 = 15.056 \text{ V}$$

## Super node :

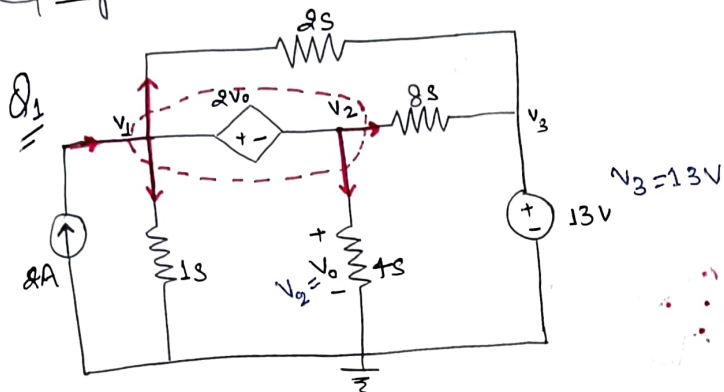

@ super node :

$$2(v_1 - v_3) + (v_2 - v_3)8 + (v_2 - 0)4 + (v_1 - 0)1 = 2$$

$$3v_1 + 12v_2 - 10v_3 = 2 \quad \text{--- (1)}$$

also:  $(v_1 - v_2) = 2V_0$   
 $v_1 = v_2 + 2V_0$       $\left| \frac{(v_2 - 0)}{1/4} = V_0 \rightarrow v_2 = V_0 \right.$

$$\rightarrow v_1 = 3V_0 \text{ or } v_1 = 3v_2$$

$$\left. \begin{array}{l} v_3 = 13V \\ v_1 = 3v_2 \end{array} \right\}$$

$$3v_1 + 12v_2 - 10v_3 = 2$$

$$3(3v_2) + 12v_2 - 10 \times 13 = 2$$

$$21v_2 = 132$$

$$v_2 = 6.286V$$

$$v_1 = 3v_2 = 3 \times 6.286V$$


$$v_1 = 18.857V$$

$$v_1 = 18.857V$$

$$v_2 = 6.286V$$

$$v_3 = 13V$$

Q2

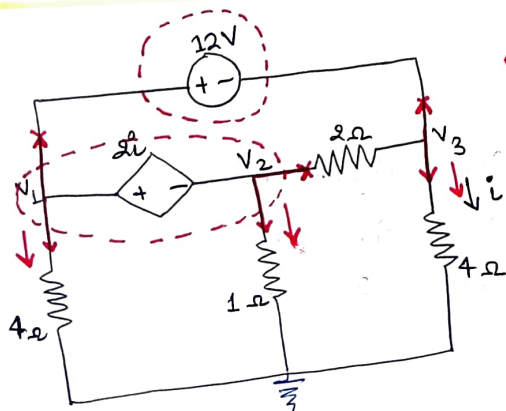

Super nodes (1 and 2) & (1 and 3)

@ super node :

$$\frac{v_1 - 0}{4} + \frac{v_2 - 0}{1} + \frac{v_3 - 0}{4} = 0$$

$$v_1 + 4v_2 + v_3 = 0 \quad \text{--- (1)}$$

also  $v_1 - v_3 = 12 \Rightarrow v_1 = v_3 + 12$  --- (11)

$$v_1 - v_2 = 2i \text{ and } \frac{v_3}{4} = i \Rightarrow v_1 - v_2 = 2 \frac{v_3}{4} \Rightarrow 2(v_1 - v_2) = v_3 \quad \text{--- (111)}$$

$$V_1 + 4V_2 + V_3 = 0$$

$$V_1 - V_3 = 12$$


$$2V_1 - 2V_2 - V_3 = 0$$

$$V_1 = (-3)V$$

$$V_2 = 4.5V$$

$$V_3 = (-15)V$$

Ans

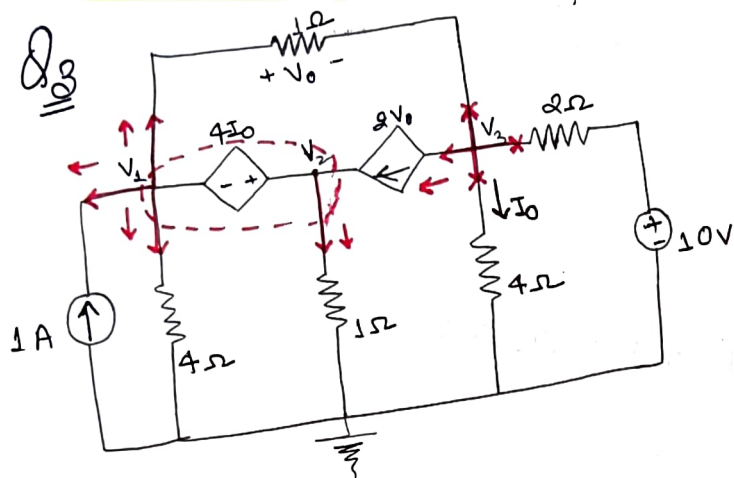

$$V_0 = V_1 - V_3$$

$$\left. \begin{aligned} V_2 - V_1 &= 4I_0 \\ I_0 &= \frac{V_3}{4} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} V_2 - V_1 &= V_3 \\ V_1 - V_2 + V_3 &= 0 \end{aligned}$$

Q Super node:  $\frac{V_1 - 0}{4} + \frac{V_2 - 0}{1} + \frac{V_1 - V_3}{1} = 1 + 2V_0$

$$5V_1 + 4V_2 - 4V_3 = (1 + 2V_0)4$$

$$5V_1 + 4V_2 - 4V_3 = [1 + 2(V_1 - V_3)]4$$

$$-3V_1 + 4V_2 + 4V_3 = 4 \quad \text{--- (1)}$$

@ node  $V_3$ :

$$\frac{V_3 - 10}{2} + \frac{V_3 - V_1}{1} + \frac{V_3 - 0}{4} + 2V_0 = 0 \quad \left| \begin{aligned} V_0 &= V_1 - V_3 \end{aligned} \right.$$

$$\Rightarrow 2(V_3 - 10) + 4(V_3 - V_1) + V_3 + 8(V_1 - V_3) = 0$$

$$4V_1 - V_3 = 20 \quad \text{--- (2)}$$

we have:

$$-3V_1 + 4V_2 + 4V_3 = 4$$

$$4V_1 - V_3 = 20$$

$$V_1 - V_2 + V_3 = 0$$

$$V_1 = 4.97V$$

$$V_2 = 4.85V$$

$$V_3 = -0.12V$$